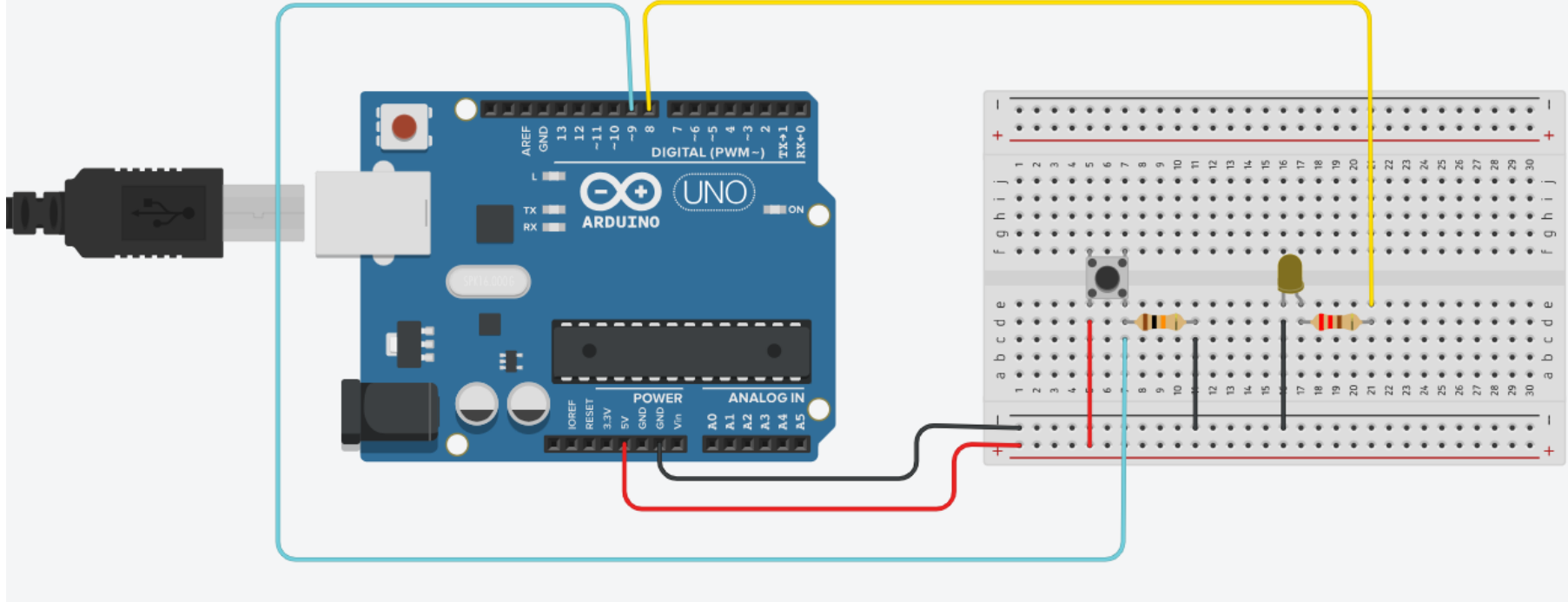


Butona basılı iken led yanacak,
buton basılı değilken led sönecek



```
süresiz
eğer 9 sayısal pinini oku = 1 ise
  8 pinini YÜKSEK değerine ayarla
değilse
  8 pinini ALÇAK değerine ayarla
```